
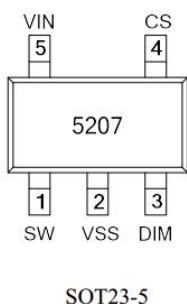
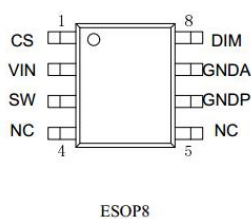


基于 OC520X 设计的 LED 恒流应用指导书

方案特点

- 宽输入电压:5.5V-30V
- DIM 脚 PWM 和模拟调光
- 高效率: 最高 96%
- 均值电流检测, 高输出电流精度
- 专利的低压差防输出电流上冲
- 调光频率高达 20K
- 外围元件少, 整体成本低
- 专利的过温降电流保护模式
- 完善的多重保护, 输入过压/开路/短路保护等, 可靠性高
- 芯片输出电流精度达±1%
- 简单好用, 易于设计

管脚排列

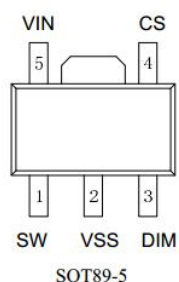

管脚描述

芯片型号	引脚定义					
	开关脚 SW	VSS/GND	调光脚 DIM	电流采样 CS	输入脚 VIN	其他引脚
OC5205 ESOP8	3	6,7	8	1	2	NC
OC5205 SOT89	1	2	3	4	5	
OC5209 SOT89	1	2	3	4	5	
OC5207 SOT23-5	1	2	3	4	5	

注: 芯片底部散热焊盘接 GND 脚



目录:2

1. OC520X 系列快速选型表.....3

2. OC520X 应用原理图、PCB 和测试数据.....3

 1) OC5205/5209/5207 原理图和 PCB 图.....3

 2) OC5205/5209/5207 典型应用测试数据.....4

3. OC520X 系列设计指南.....7

 1) 芯片输入电容、电感和二极管选择.....7

 2) 芯片的极限参数说明.....8

 3) 如何使用 DIM 进行 PWM 调光.....8

 4) 如何使用 DIM 进行模拟调光.....10

 5) 芯片 Layout 注意事项.....11

 6) 共阳电路原理图.....12

 7) 《OC520X 电感外围参数计算器》使用步骤和说明书.....14

 8) 芯片调试基本步骤.....16



 9) 应用中常见问题解答.....16

1. OC520X 系列快速选型表

型号	输入电压	输出电流	输出功率	驱动方式	效率	调光方式	封装
OC5205	5.5-30	$\leq 1.5\text{A}$	$\leq 20\text{W}$	内置 MOS	$\leq 96\%$	线性调光 PWM 调光	ESOP8/SOT89
OC5209	5.5-30	$\leq 1\text{A}$	$\leq 15\text{W}$	内置 MOS	$\leq 96\%$	线性调光 PWM 调光	SOT89
OC5207	5.5-30	$\leq 0.8\text{A}$	$\leq 10\text{W}$	内置 MOS	$\leq 96\%$	线性调光 PWM 调光	SOT23-5

2. OC520X 应用原理图、PCB 和测试数据


1) OC5205/5209 应用 DEMO 原理图和 PCB 图

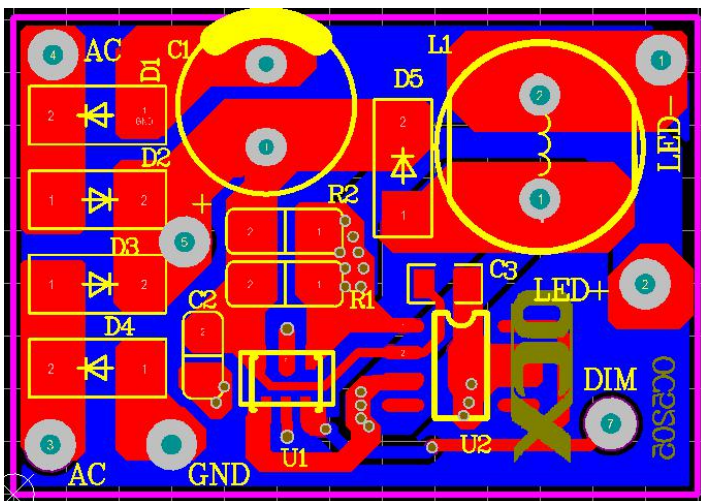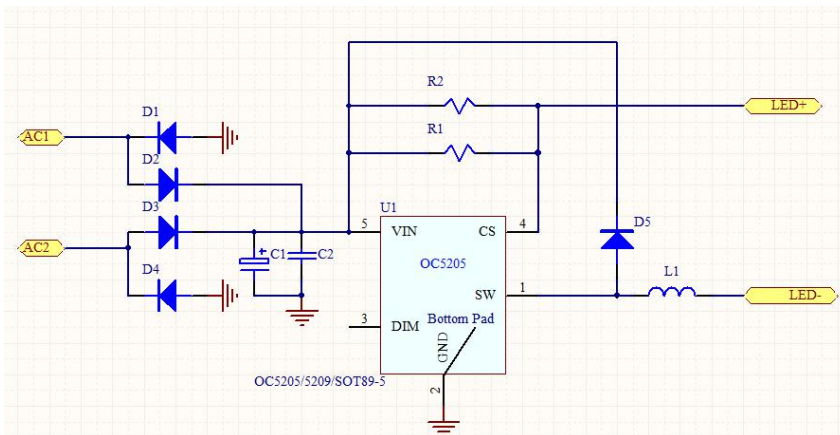


2) OC520X 典型应用测试数据

a. OC5205 典型应用 DEMO 测试数据


型号:OC5205			规格: Vin=DC(12-30)V;Vo=9V;Io=1.2A	设计:	
NO.	Part Types	Symbol	Description	Qty.	Unit
1	贴片电阻	R1 R2	0R33±1% 1206 0.25W	2	Pcs
2	电解电容	C1	100uF/50V/8*12MM	1	Pcs
3	贴片二极管	D5	3.0A/60V/SS36/SMA	1	Pcs
4	电感	L1	L=47uH/ Φ=0.5mm/50125 磁环	1	Pcs
5	IC	U1	OC5205/SOT89-5	1	Pcs

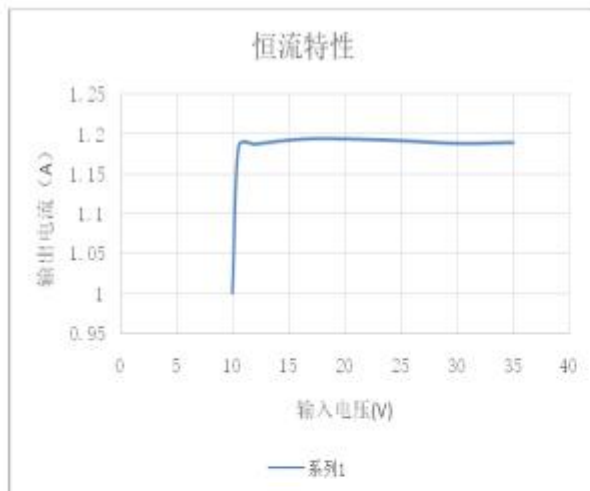


恒流特性曲线 (3串LED)

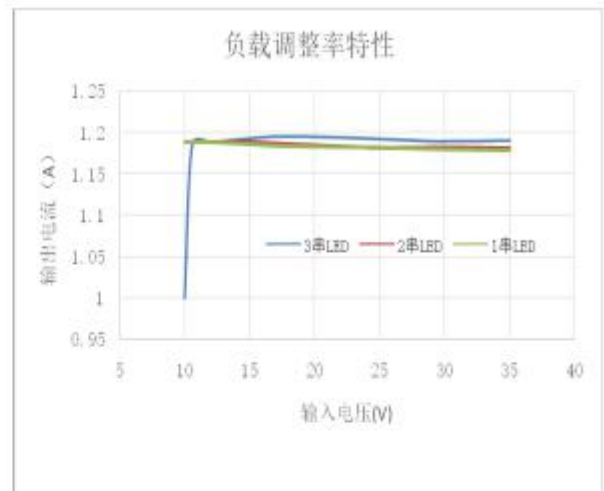

负载和母线调整率

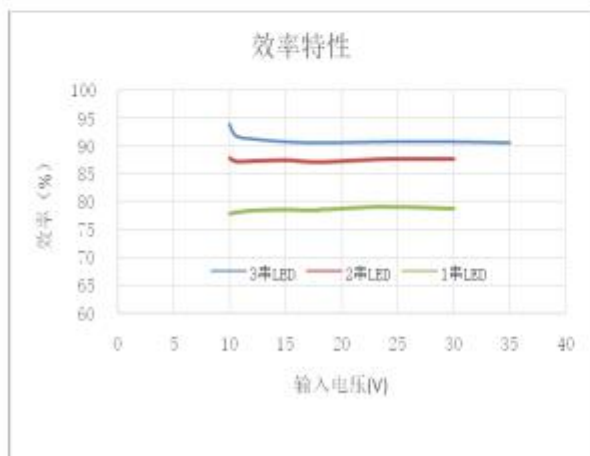


效率特性曲线

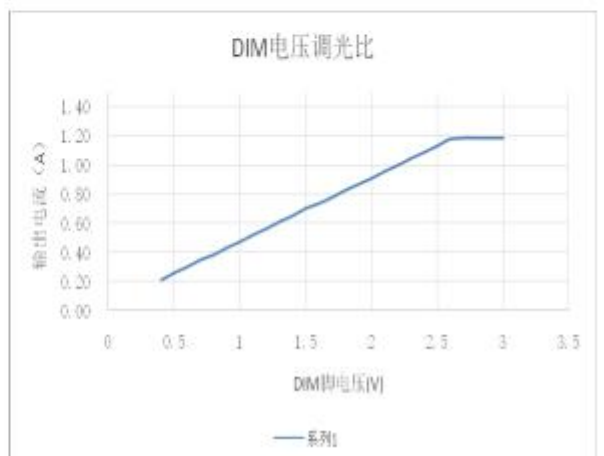


DIM 线性调光特性曲线

b. OC5209 典型应用 DEMO 测试数据


型号:OC5209			规格: Vin=DC(12-30)V;Vo=9V;Io=1.0A	设计:	
NO.	Part Types	Symbol	Description	Qty.	Unit
1	贴片电阻	R1 R2	0R40±1% 1206 0.25W	2	Pcs
2	电解电容	C1	100uF/50V/8*12MM	1	Pcs
3	贴片二极管	D5	2.0A/60V/SS26/SMA	1	Pcs
4	电感	L1	L=47uH/φ=0.5mm/50125 磁环	1	Pcs
5	IC	U1	OC5205/SOT89-5	1	Pcs

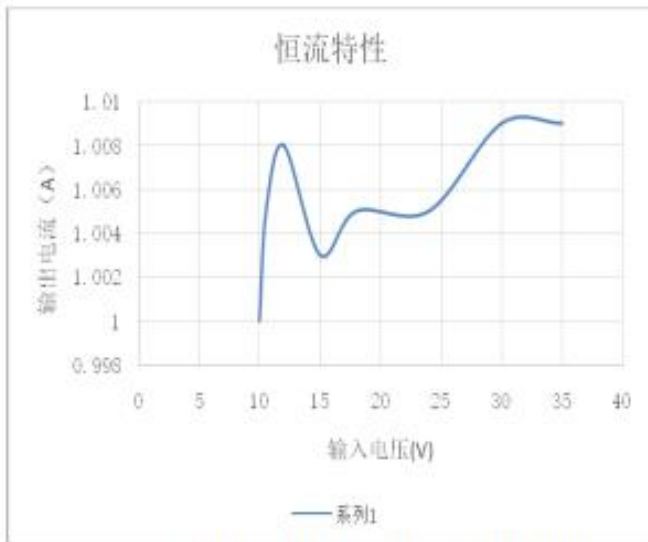


恒流特性曲线 (3串LED)

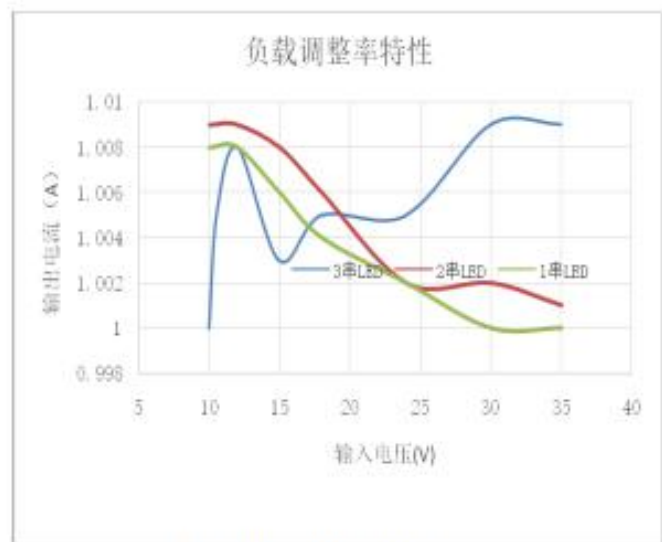

负载和母线调整率

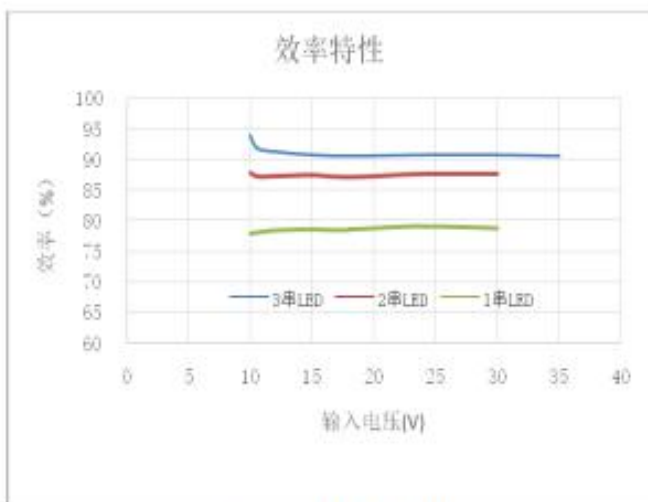


效率特性曲线

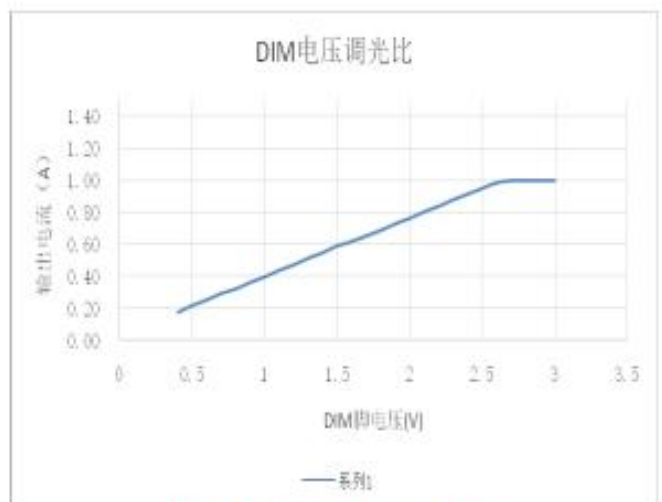


DIM线性调光特性曲线

c. OC5207 典型应用 DEMO 测试数据


型号:OC5207			规格: $V_{in}=DC(12-30)V; V_o=9V; I_o=0.8A$	设计:	
NO.	Part Types	Symbol	Description	Qty.	Unit
1	贴片电阻	R1	0R25 \pm 1% 1206 0.25W	1	Pcs
2	电解电容	C1	47uF/50V/8*12MM	1	Pcs
3	贴片二极管	D5	2.0A/60V/SS26/SMA	1	Pcs
4	电感	L1	L=47uH/ $\phi=0.3mm$ /CD75	1	Pcs
5	IC	U1	OC5207/SOT23-5	1	Pcs

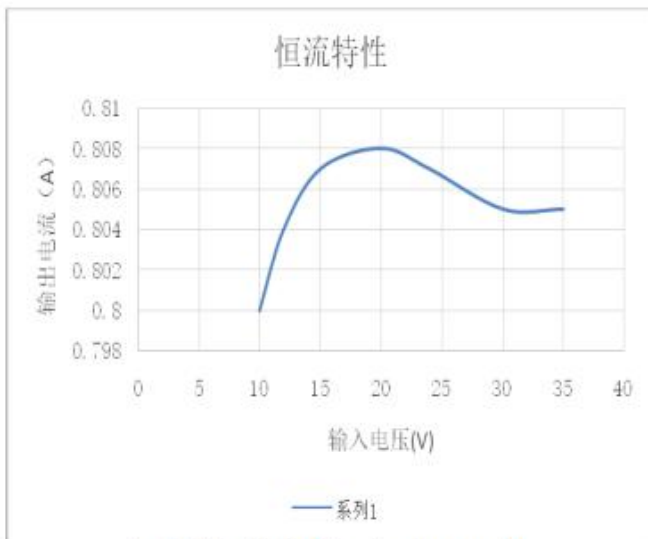


恒流特性曲线 (3串LED)

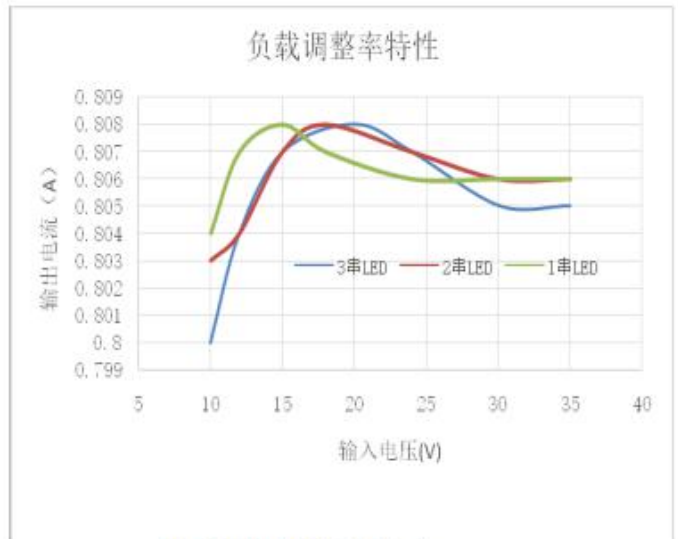

负载和母线调整率

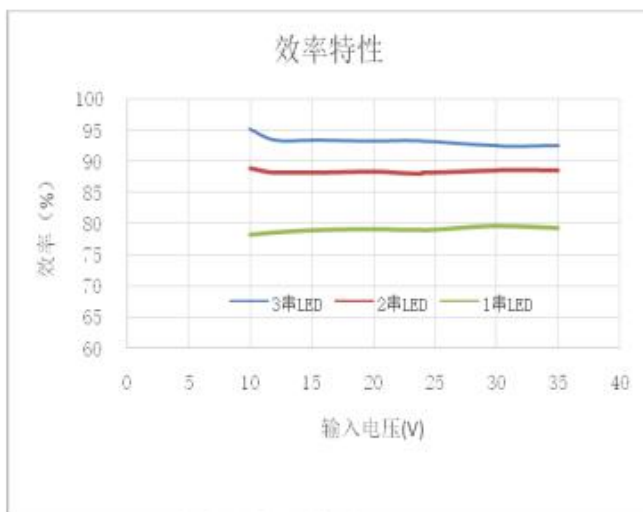

效率特性曲线

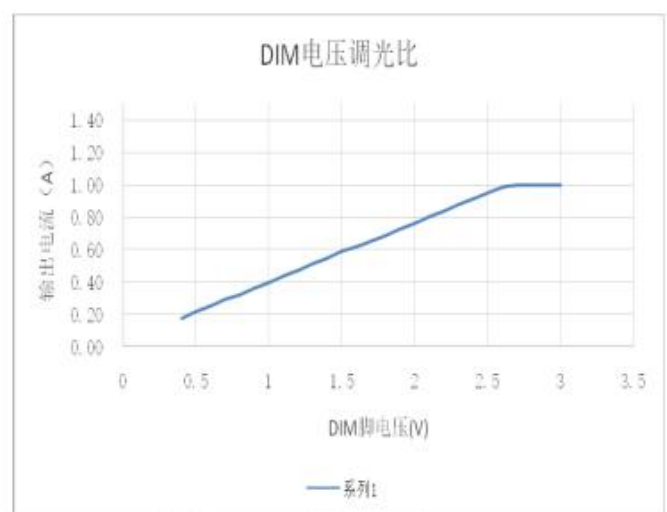

DIM 线性调光特性曲线

3. OC502X 系列设计指南

1) 芯片输入电容、电感和二极管的选择:

a) 芯片输入电容的选择:

输入电容为芯片提供瞬态大电流，去掉或者使用 RMS 电流不足的电容会出现芯片工作不正常，甚至损坏芯片，在输出满载的情况下，开关冲击可能直接击穿电源模块，输入电容可使用插件电解电容、贴片铝电解电容、钽电容、固态电容等材质电容，同时输入电容的 ESR 最小 RMS 电流需要满足 $I_{RMS} > 0.3 * 0.24 / R_{cs}$ ，由于贴片陶瓷电容的 RMS 电流较小，所以**建议输入电容加电解电容，并联小瓷片电容，输入电容的最小容量值为 4.7uF。**

AC 输入的情况下输入电容的容量需要增大，满足容量 30-50uF/W 的要求。保证在 AC 输入情况下，整流后的波谷电压值可满足正常工作电压要求，同时电容容量增大，可保证输出 LED 灯珠上的纹波和进入到芯片 VIN 脚的纹波大小，也对系统的稳定性有很好改善效果。

输入 VIN 脚必要是加上 0.1uF 的旁路高频去耦瓷片电容，有利于系统的稳定性。

b) 芯片外围电感的选择:

$$F_{SW} = \frac{(V_{IN} - V_{LED}) * V_{LED}}{0.4 * V_{IN} * I_{LED} * L}$$

从 OC520X 系列的规格书中可知，

芯片的工作频率和

感量成反比，感量越小，芯片的工作频率越高，芯片最大工作频率支持 1MHz，当然，我们实际应用中还要考虑 MOS 管的开关损耗，开关频率越高，内部 MOS 管的损耗会越大，芯片的温升也会越高，所以一般建议调整的工作频率范围最大为 500KHz，常态工作在 100~250KHz。感量对应的工作频率可通过我司的参数计算器来自动计算。

芯片对电感电流的控制模式为电感电流滞环控制模式，其对负载瞬态变化具有很快的响应，对输入电源电压具有很高的抑制比，同时电感电流的纹波值为 $\pm 20\%$ ，电感的峰值电流为 $I_L = 0.24V / R_{cs}$ 为输出电流的 1.2 倍，同时为了保证电感在高温下的电流偏移特性，电感电流选择通常要满足：电感的温升电流(额定电流) $I_{rms} > I_L * 1.3$ ，电感的饱和电流 $I_{sat} > I_L * 2$ ，假设 LED 的输出电流为 1A，则应该选择电感电流(额定电流) $I_{rms} > 1.3A$ ，电感的饱和电流 $I_{sat} > 2.0A$

负载 LED 电流(A)	电感的额定电流(A)	感量(uH)	电感 Q 值(100KHz)
<0.4	>0.6	68-220	>40
0.4~0.8	>1.2	47-100	>40
0.8~1.2	>2	33-68	>40
1.2~1.5	>2.5	27-47	>40

c) 续流二极管的选择:

为了保证模块的转换效率和性能，二极管应该选择超快恢复时间、低正向导通压降、高温漏电流低的肖特基二极管，耐压选择使用 60V 耐压，二极管的电流选择为输出电流的 2 倍以上最佳，比如输出电流为 1A，则选择 SS26/2A/60V；若输出电流为 1.2A，SS36/3A/60V 较优。

2) 芯片极限参数说明

- a) 芯片采用 CMOS 工艺，DIM 脚标准电压为 5V，极限值为 6V 电压。Vin 极限耐压为 35V；
- b) 内置 MOS 管的 OC5205 为 SOT89-5 封装，IC 最大散热功耗 Pd=1.5W，OC5205 极限电流为开关电流为 1.8A/常规使用输出 1.5A 以内，OC5209 极限开关电流为 1.3A/常规使用输出电流为 1.0A，OC5207 极限开关电流为 1.1A/常规使用输出为 0.8A


使用内置 MOS 管芯片时，IC 的温升会比外置 MOS 高，为了高可靠性，我司建议的最大输出电流测试芯片温升最大 60℃，当然，若客户使用铝基板，保证芯片的温升在可控范围以内输出电流可设计在极限参数值，若超过芯片极限电流，芯片内部走线和打线不足以支撑，很有可能会导致内部金线熔断，导致芯片失效。

- c) 芯片极限 SMT 焊接温度为 240℃ (时间小于 30S)

3) 如何使用 DIM 引脚进行 PWM 调光


在 LED 恒流方案中，经常会有 PWM 的需要，调节 LED 灯的亮度或者颜色而 PWM 调光信号的频率，在使用中需要注意。

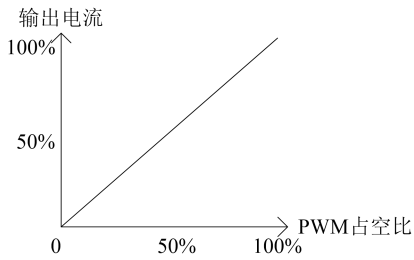- a) PWM 的信号在接传输到 DIM 引脚，由于芯片内部运放、检测和驱动需要建立时间，所以在 MCU 发出 PWM 信号，到 DIM 接收到信号并且芯片做出相应的比例调节时，有一定的延迟时间，而这段延迟时间可能会造成 PWM 调节比例上的差别，PWM 信号的频率越高，延迟时间相对在开关工作周期内占的比重会越大，正常调光信号对应的输出电流比例应为 1:1 的比例关系




为保证调光的线性度和调光比, 需要满足 $F_{DRV}:F_{PWM} > 50:1$, 假设芯片 DRV 的工作频率为 100K, PWM 信号频率为 1K, $100:1 > 50:1$ 满足条件, 这样在 PWM 信号为高时, 50%占空比, 芯片有 50 个完整的开关周期, 这样, 才能保证输出电流比例和 PWM 占空比信号比例保持基本一致, 和上图会基本吻合, **默认调光频率设置在 20KHz 以内。**

b) 通常 PWM 调光的接线电路:

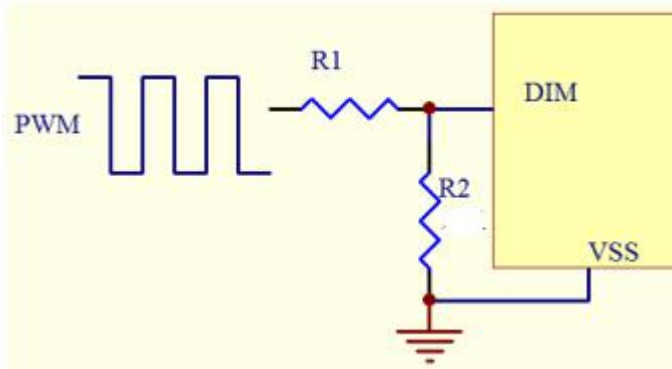

控制器输出的 PWM 信号串入一个电阻 $R1=200$ 欧, 在接到 DIM 引脚, DIM 对 VSS 接一个 $R2=2.2K$ 下拉电阻。在此需要注意

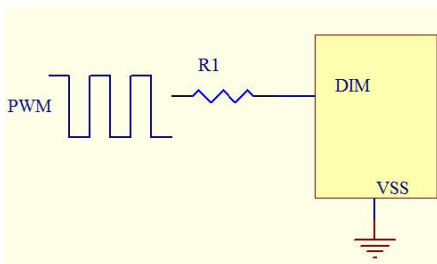①、OC520X 的 DIM 引脚内部有上拉电阻 (500K)。因此, 对于使用 MCU 一类的驱动 IC, 由于 MCU 在上电瞬间会有一个持续达数 ms 的上电复位时期, 而此时 I/O 口通常处于不确定的悬浮态。由于 OC520X 只需要 $>0.5V$ 即判断为高电平, 因而当 I/O 口处于不确定态时, 特别需要一个下拉或上拉, 来确保 OC520X 在这段时间确定工作在某个状态。否则, 在那些 V_{in} 输入电压特别高的情形下, 容易因为数 ms 时间的不确定态, 烧毁 LED 灯串。因而, 在使用 MCU 调光时, 我们不建议客户使用如下电路:



②、关于 PWM 信号的串联限流电阻器 R1。

一般情况下, 该电阻器 R1 是不需要的。特别是很多 MCU 与 OC520X 是接近电压值, 甚至

是同一个电压供电的情况下。但是在某些情况下，这需要增加串联电阻器。

当 MCU 采用比 OC520X 更高的供电电压时，这就需要使用 R1 串联限流电阻器。由于 OC520X 的 DIM 引脚是一个高阻抗输入引脚，并不会吸入大电流。但是，一般来说，芯片内部引脚对 VCC 均会有个反向的 ESD 二极管，若芯片 VCC 除外的其他引脚电压超过 VCC 达到 0.3V 以上，则内部 ESD 二极管会导通，继而损坏芯片内部电路，造成不可逆的损伤。所以在使用过程中，若 PWM 信号电压高电平电压超过 VCC 时，为保证 OC520X 稳定工作。为此，需要串入一个 200Ω 的 R1 来避免此问题。

③、关于 PWM 信号的串入后输出电流的计算。

未加入 PWM 信号，DIM 脚悬空时，输出电流 I_o 的计算为：

$$I_o = \frac{0.2}{R_{CS}}$$

当 PWM 信号的电压在 2.5~5V 之间时，加入 PWM 信号后，输出电流 I_o 的计算为：

$$I_o = \frac{0.2 * D}{R_{CS}}$$

$$0 \leq D \leq 100\%, 2.5 < V_{DIM} \leq 5V$$


当 PWM 信号的电压在 0.5~2.5V 之间时，加入 PWM 信号后，输出电流 I_o 的计算为：

$$I_o = \frac{0.2 * V_{dim} * D}{R_{CS} * 2.5}$$

$$0 \leq D \leq 100\%, 0.5 \leq V_{DIM} < 2.5V$$

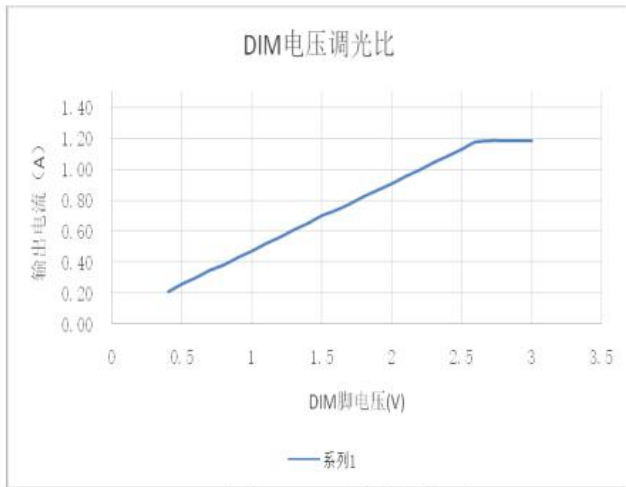4) 如何使用 DIM 引脚进行模拟调光

我司 OC520X 系列的 DIM 脚均带有线性调光功能，DIM 脚支持的线性调光电压范围为 0.5~2.5V，即 DIM 脚需要达到 0.5V 才会启动，启动后可迟滞到 0.3V 关闭，在 2.5V 时输出电流达到最大，2.5V 以上保持最大亮度输出。如下图 DIM 脚电压对应的输出电流比例如下，客户可根据要求的低亮度对应的电流，来选择 DIM 脚的电压：




DIM 线性调光特性曲线

输出 100% 电流计算： $I_o = 0.2 / R_{cs}$ ，在加入 DIM 电压进行线性调光后：

$$I_o = \frac{0.2}{R_{cs}} * \frac{V_{DIM}}{2.5} \quad (0.5V \leq V_{DIM} \leq 2.5), \text{ 在 } 2.5V < V_{DIM} \leq 5 \text{ 范围时, 输出电流为 } 100\%$$

根据 DIM 线性调光功能，我们可衍生出如下电路进行灯具的高低亮度调整：

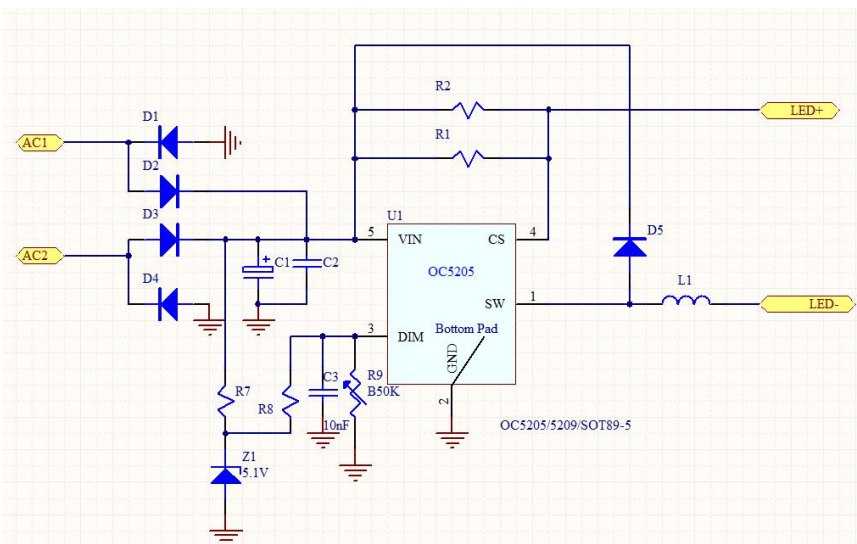A. 如下图使用可调电阻调光，可调电阻型号为 B50K (电阻可调范围 0-50K)，要使电阻在可调的变化范围内实现亮度的变化



图中 C1/C2 为 VIN 旁路电容，Z1 为提供 DIM 分压的基准 5.1V 稳压管，如果成本允许的情况下，使用 LDO 的基准来对 DIM 脚进行分压，这样在 DIM 进行线性调光时的输出电流会更加准确，精度会高。

C3 为 DIM 脚的旁路电容，防止输入源进入的干扰信号，或者空间辐射带入的干扰信号，使用 B50K 可调电阻器调光时，最大电阻值应达到最大亮度，即 DIM 电压达到 2.5V。


按参数计算 $V_{DIM} = 5.1 * R_9 / (R_8 + R_9) = 5.1 * 50 / (50 + 52) = 2.5V$ ，所以在上拉使用 $R_8 = 52K$ 电阻时，在可调电阻调到最大值时，输出电流达到最大。

当使用 $R_8 = 52K$ 上拉电阻时，当电阻扭到 $R_9 = 52K * 0.5V / (5.1 - 0.5)V = 5.6K$ ，对应输出电流比例为 5%，即可调电阻阻值达到 5.6K 以上，灯珠才会有电流输出。

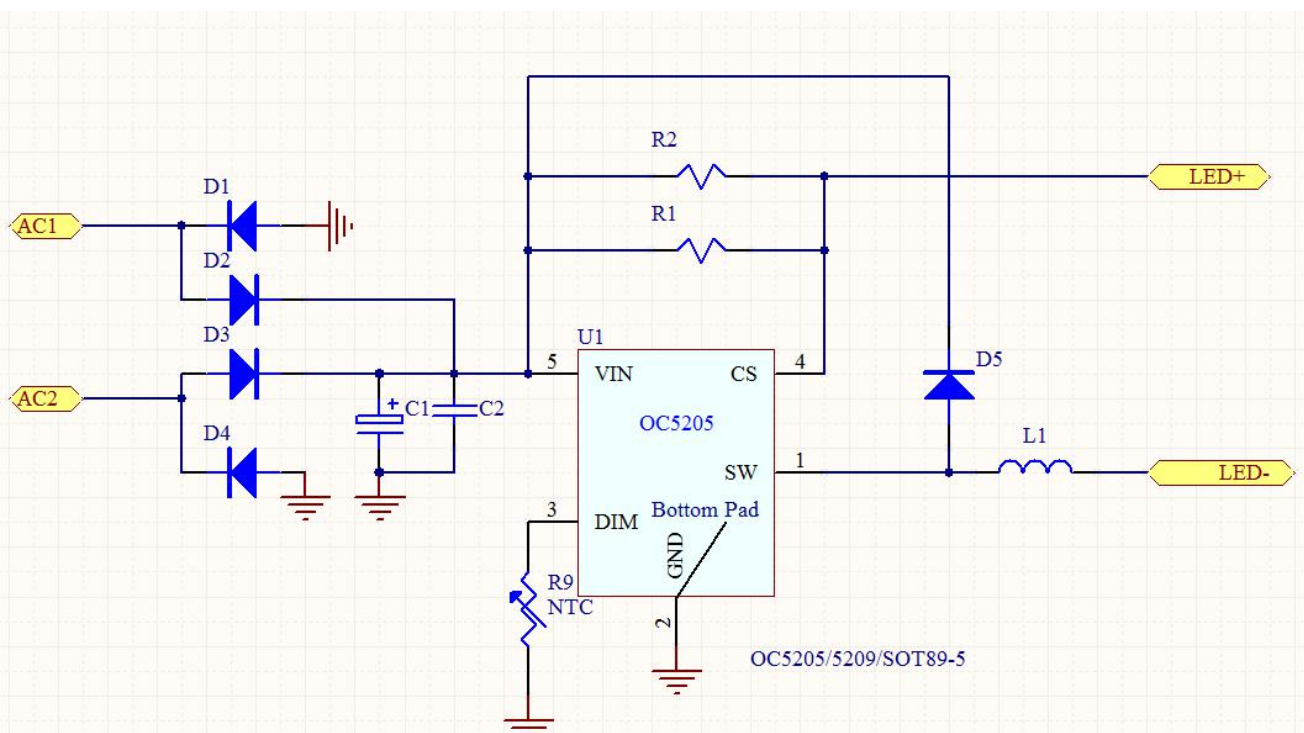
B. 芯片过热保护结温为 $150^{\circ}C$ ，过热保护形式为过热降低输出电流，当内部结温达到 $150^{\circ}C$ 时，芯片开始降低电流。在实际应用中，有些场合可能会需要更低的过温保护点，或者主动控制过温保护点，达到性能更加优化，元器件使用寿命更长的目的。所以可使用 $R_9 = NTC$ 热敏电阻，对 DIM 脚模拟调光主动过温保护。

芯片 DIM 脚内部有上拉电阻 500K，拉到内部电路的基准电压 5V，所以在 DIM 脚对地接个热敏电阻，可以在 DIM 脚上分压，NTC 的特性为温度升高，电阻值下降，从而达到温升高的时，DIM 脚电压也会往下降低，当 DIM 脚电压进入到 0.5V-2.5V 区间就可以起到模拟调光的功能，从而实现灯珠的电流主动往下降低。按参数可计算出 NTC 热敏电阻的阻值：

假定使用贴片热敏电阻 0805/1M 电阻值 ($25^{\circ}C$)， $25^{\circ}C$ 温度下，DIM 脚的电压 $V_{DIM} = 5 * 1000 / 1500 = 3.3V$ ，达到满电流状态，如果要达到开启过温保护，则 DIM 脚电压要达到 2.5V，按参数计算 R_9 的阻值变为 500K，此阻值对应的热敏电阻温度为 $53^{\circ}C$ ，所以当环境温度达到 $53^{\circ}C$ 时，输出电流开始过温保护，降低输出灯的电流。



5) Layout 注意事项:

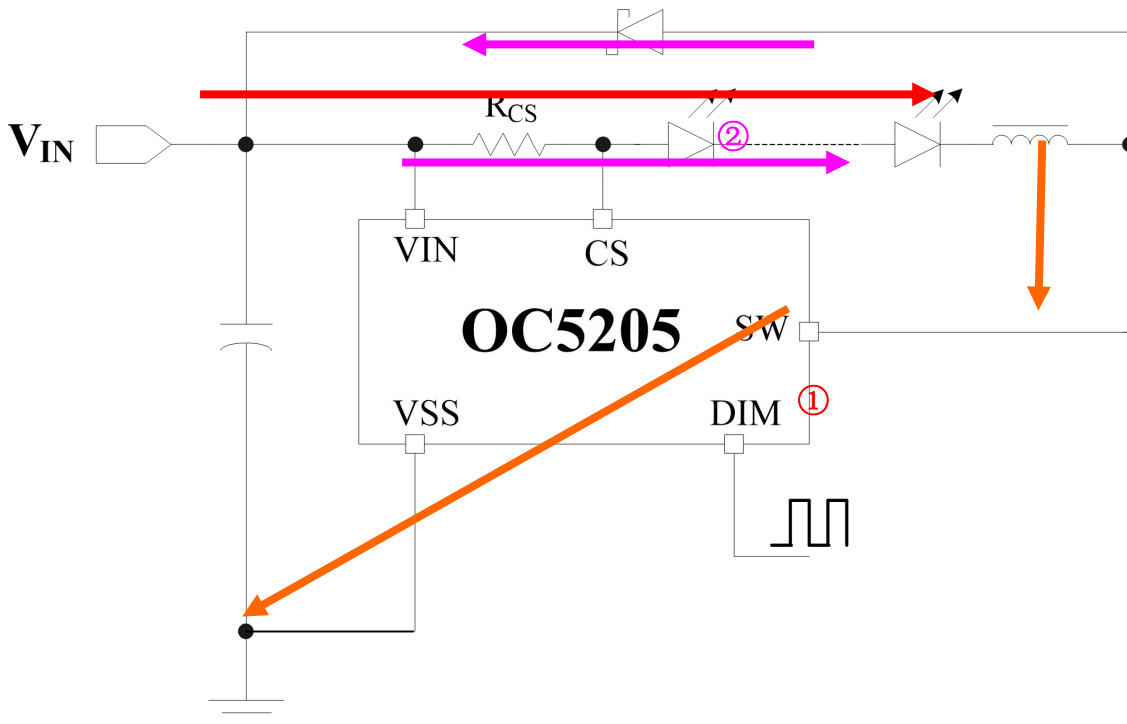


OC520X 系列在上电后, V_{IN} 达到 5.5V 电压, DRV 驱动打开 MOS 管, CS 引脚检测 CS 电阻上的电压, 电感电流线性增大, CS 电阻上的电压也线性往上增, 在 CS 电压达到 0.24V 的电压时, DRV 关闭 MOS 管, 此 MOS 管的回路如图上图①红色回路, 在 MOS 管关闭后, 电感释放电流经过续流二极管 D1/D2/D3, 经过 LED 灯珠, 续流回路图上图②粉红色回路, 此两个为的主功率回路。

使用 OC520X 系列时主要布线注意事项如下:

- ① IC 的 V_{IN} 和 VCC 旁路电容 C1 要靠近 IC 的 V_{IN} 、VCC 和 GND 脚;
- ② CS 采样电阻需靠近 V_{IN} 和 CS 引脚, 保证系统采样的准确性, 即能保证系统工作稳定, 也可提高输出电流的精度;
- ③ IC 的 VSS 为大电流功率地, 走线到输入电容的负极可尽可能近且短;
- ④ 功率大电流回路 (上图红色和粉红色回路) 走线要粗, 短线, 面积小, 布线时尽可能不要走闭环, 芯片尽可能不在大功率回路以内, 避免电流涡流产生的高频磁场对芯片小信号有干扰;
- ⑤ 电感 L1、续流二极管 D5 到 SW 脚的走线要短, 降低开关尖峰电压和开关产生的电磁干扰, 同时此 SW 节点网络不要做大面积的铺铜;
- ⑥ 电感器不可直接贴近 IC 或者倒放在 IC 上, 避免电感高频电流信号对芯片内部小信号的干扰;
- ⑦ 芯片底部焊盘接地, 在布线过程中尽可能多铺铜, 加大芯片散热面积;
- ⑧ V_{IN} 脚需并联旁路瓷片电容 $C3=0.1\sim 1\mu\text{F}/50\text{V}$, 滤除高频信号, 使系统更加稳定。

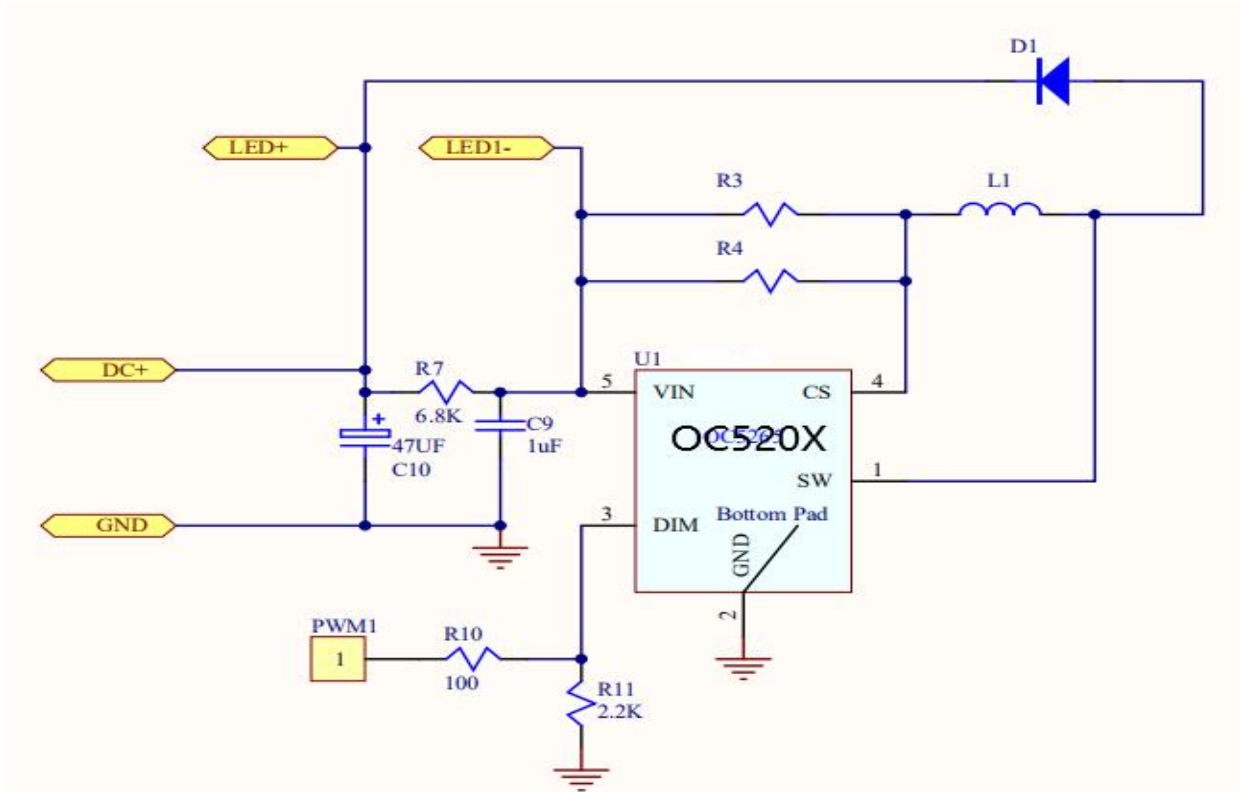6) 共阳电路原理图:

OC520X 系列为高端检测芯片, 常规电路不能做 2 路共阳使用, 如果需要共阳使用, 可以改以下电路, 可以实现共阳输出。要注意的是: 改共阳电路以后, 恒流压差要求大于 5.1V。也就是说输入电压 V_i -输出电压 V_o 需要 $\geq 5.1V$ 。



7) 《OC520X 参数计算器 V1.0》使用步骤和使用说明书, 实例演示:

参数计算器分为两个步骤

一、**橙色部分**填入, ①输入参数、输出参数

二、**蓝色部分**系统自动计算出相关的数值范围:

②根据橙色输入部分并选择电感量, 系统自动计算出芯片工作频率范围(建议最高频率控制在 500KHz 以内, 若驱动频率超过 500K, 需增大电感量);

③系统自动计算出 CS 采样电阻总值和电阻的总功耗, 以便客户根据电阻的功耗和电阻值来选择是用哪种封装的电阻(0805/0.125W, 1206/0.25W);

④系统自动计算出使用电感线径;

⑤系统自动计算出调光频率最大值和输入电容容量的大小;

⑥系统自动计算出方案选的芯片型号, 以便客户选型, 使得客户不用去牢记选型表;

三、使用参数计算器实例演示:

以我司提供的 OC520X 的 DEMO，演示如何使用《OC520X 参数计算器 V1.0》

输入电压最小值 (V)	输入电压最大值 (V)	输出电压值 (V)	输出电流值 (A)
10	30	9	0.8

①填入输入电压和输入电流、填入输出电压和输出电流参数及选择电感参数

输入最低电压	$V_{in_min}(V)=$	12
输入最高电压	$V_{in_max}(V)=$	30
输出电压	$V_o(V)=$	9
输出电流	$I_o(A)=$	0.8
选择使用电感量	$L(\mu H)=$	68

②感量直接决定了芯片工作频率的范围，填入感量时，需观察工作频率的范围，最小值尽可能大于 30KHz(避免进入音频范围，频率低也有可能造成电感饱和)，最大值不超过 500KHz(避免 SW 频率过高，造成 MOS 的损耗增加，)

工作频率范围	$F(KHz)=$	41.4	289.5	观察 F_s 范围
--------	-----------	------	-------	-------------

③系统自动计算出采样电阻值和采样电阻的功耗，注意实际使用电阻的功耗需要留 2 倍的余量。

采样电阻	$R_{cs}(\Omega)=$	0.25
采样电阻功耗	$P_{cs}(W)=$	0.16

根据电感最小值，
选择合适电感值

④系统自动计算出使用电感线径：

电感线径	$\phi(mm)=$	0.40
------	-------------	------

⑤系统自动计算出调光频率最大值和输入电容容量的大小：

DIM 脚 PWM 调光频率	$F_{DIM}(KHz) \leq$	14
----------------	---------------------	----

⑥系统自动计算出方案选的芯片型号，以便客户选型，使得客户不用去牢记选型表：

方案自动选型 IC 型号	OC5205/5209/5207
--------------	------------------

四、使用说明书的“方案参数提醒”和参数预判(若有提示，提示显示于参数计算器的右上方)方案参数提示为系统自动提示内容，排除客户使用此芯片时可能出现的现象，同时出现如下参数提示对应的措施为：

提示①，输入电压最大值超过芯片耐压，芯片采用 40V-CMOS 工艺，正常输入电压不可以超过 40V，建议使用在 36V 以内比较安全可靠；

提示②，最低输入电压太低，芯片不启动。由于芯片工作电压最低为 5.5V 启动，如果客户应用

的输入电压低于 5.5V，那会造成芯片不启动，需要提高输入电压。

提示③，系统自动会根据最低工作频率来判断压差是否足够，当理论计算的最小工作频率低于 25KHz 时，证明可能工作频率过低，系统进入最大导通时间 Ton 工作，此时压差已不足，需降低减小电感量或提高最低输入电压范围；

提示④，芯片的驱动频率和感量有直接关系，感量大驱动频率低，如果感量取值太小，芯片驱动频率可能超过 320KHz，造成 MOS 管和续流二极管的损耗增加，这对系统是不利的，若出现提示，需要增大电感量。

输入电压最大值超过芯片耐压	提示①
最低输入电压太低，芯片不启动	提示②
输入输出压差不足，低输入电压输出电流会降低	提示③
电感取值太小，需增大电感量	提示④
输出电流过大，超出芯片应用，可选择 OC501X 或 OC5501	提示⑤

8) OC520X 基本调试步骤

- ① 根据《OC520X 参数计算器 V1.0》初步计算外围参数：如输入电容容量、电感量和电感线径、CS 电阻值和功耗；
- ② 根据输出电流值选择电感，续流二极管参数 (page7 中已提到)；
- ③ DC 输入时，输入电容容量选择初步应大于理论计算的电容容量；AC 输入时输入电容的容量选择初步应为 30~50uF/W；输出电容可接或不接，接上输出电容可降低 LED 灯珠的纹波电流；
- ④ 根据参数焊接好模块，首先空载测试 DIM 电压是否达到 5.0V，且输出空载电压和输入电压基本一致；
- ⑤ 空载正常后，断电再带载 (切不可先输入上电，再接输出灯载，由于先上电，空载电压非常高，直接接灯珠，可能会烧坏灯珠)，带载时测试最高输入电压时的工作频率控制在 500KHz 以内，且 DIM 的电压在输入电压范围段内均要满足 5V 的电压，同时保证 SW 的波形是否为规整的矩形波，电感电流波形为正常的三角波形，且工作在电感连续模式。

9) OC520X 应用中常见问题分析：

① Q: 模块效率低，续流二极管和 MOS 管发热严重。

A: 首先查看 MOS 管和续流二极管的电压和电流是否达到调试步骤中的余量要求，再排查 VCC 电压是否大于 5V，保证足够的驱动电压，提高效率，再排查芯片驱动频率是否过高，保证在 500KHz 以内，建议值为 30-500KHz 区间范围段；

② Q: PWM 调光过程中有啸叫声。

A: 人耳的音频范围段为 4KHz~15KHz, 最敏感的音频段为 7KHz, 在调光过程中, 由于芯片骤然关闭电感的充放电回路, 而电感的电流不能突变, 所以会在电感内形成一定的泄放电和磁芯之间的通路, 造成有噪声出现, 若需要减弱此声音, 使其变得不容易被人耳所能感知, 需要避开人耳的音频范围段, 此芯片的调光频率最高可达到 20K, 调光的响应时间达到 10nS 左右(信号输出高时, 电感电流开始上升的延迟时间), 当然为了更好的调光灰度, 可降低调光频率来满足, 调光频率越往下效果越好, 500Hz 的调光频率比 1KHz 理想, 200Hz 比 500Hz 更理想, 低于 200Hz 的调光可能进入人眼的频闪范围以内, 不建议低于 200Hz 调光频率;

③ Q: 驱动 MOS 的 SW 脚信号不规则, 不是规则的稳定方波信号。

A: a) 排查 DIM 脚是否靠近 SW 脚或者电感走线, 造成 DIM 脚上有干扰。b) 排查布线是否合理, 请参考上述的布线规则。

④ Q: 输入电压变化过程中线性调整率和负载调整率精度不高, 如何调整。

A: a) 输入电容的容量是否大于理论计算值, 同时电容是否有靠近 Vin 引脚布局。b) 排查芯片的工作频率在输入电压范围段是否有超过 500KHz, 并且驱动波形是规则的方波信号。c) 采样电阻 CS 是否靠近 VIN 和 CSN 引脚来布局布线, 离芯片引脚太远或者 CS 电阻靠近功率器件如电感、续流二极管, 均有可能造成寄生参数带来的采样精度问题。d) 在电感不会出现饱和(示波器电流探头探测电感电流波形, 观察电感充电过程中是否有非线性变化的过程, 比如出现上翘, 明显的电感电流突然变大情况则代表有出现饱和)且温升合理的范围内, 提高电感量, 降低 LED 上的纹波电流, 从而提高线性调整率

⑤ Q: 芯片 SW 脚或者 MOS 的 DS 有较高的毛刺电压或者负压。

A: a) 芯片 SW 脚的毛刺或者负压容易造成芯片失效。b) 注意肖特基的走线, 负极靠近输入电容, 正极要靠近芯片 SW 脚, 走线寄生参数大会造成毛刺高或者负压大。c) 注意输入电容的位置要靠近芯片的 VIN 脚。

⑥ Q: 芯片使用 DIM 脚 PWM 调光的精度不高。

A: a) 使用 PWM 调光时, 调光频率不要超过参数计算器中的 PWM 调光频率值, 否则可能会造成调光的精度下降, 一般 PWM 频率要低于芯片工作频率的 1/10, 调光频率最大值为 20KHz。

⑦ Q: 使用芯片解决做灯具认证要求。

A: CCC、CE、UL 认证对传导和辐射都会有要求, 要过这方面的认证频段范围普遍在 9K-1GHz 的测试, 常规的在 9K-300MHz。要解决认证问题, 需要在原有的系统上增加过认证器件, 传导输入加 π 型滤波器, 辐射输出加吸收和共模磁环

做认证测试时, 芯片的工作频率设置在 40~70KHz 以内对 EMC/EMI 有一定帮助, 太高的开关频率产



生的辐射能量会更大。